

## Systemarchitektur SS 2021

### Lösungsskizze 7

#### Aufgabe 7.1: Verilog: Tri-Port-RAM

```
module TriPortRAM(  
    input clock ,  
    input [4:0] Aad, Bad, Xad,  
    output [31:0] Aout, Bout,  
    input [31:0] Xin,  
    input we  
);  
  
reg [31:0] r [31:0];  
  
assign Aout = r[Aad];  
assign Bout = r[Bad];  
  
always @(posedge clock) begin  
    if (we) begin  
        r[Xad] <= Xin;  
    end  
end  
  
endmodule  
  
module TestBench();  
  
reg [31:0] x;  
reg [4:0] addr;  
wire [31:0] out;  
reg clk, we;  
  
TriPortRAM ram(  
    .clock(clk),  
    .Aad(addr),  
    .Xad(addr),  
    .Aout(out),  
    .Xin(x),  
    .we(we)  
);  
  
initial begin  
    $dumpfile("out.vcd");  
    $dumpvars();  
end
```

```

    clk <= 0;
    we <= 1;
    addr <= 0;
    x <= 0;
    #1;
    clk <= 1;
    // Wir schreiben 0 in Register 0
    #1;
    x <= 42;
    // Der Wert 42 wird allerdings (noch) nicht geschrieben
    #1;
    clk <= 0;
    addr <= 1;
    #1;
    clk <= 1;
    // Wir Schreiben 42 in Register 1
    #1;
    clk <= 0;
    we <= 0;
    addr <= 0;
    // Wir lesen die 0;
    #1;
    addr <= 1;
    // Wir lesen die 42, obwohl die clock weiterhin auf 0 bleibt
    #1;
    $finish ();
end
endmodule

```

## Aufgabe 7.2: Dekodierer

- (a) **Basisfall  $n=1$ :**  $C(D_1) = \text{depth}(D_1) = 1$ , weil es nur ein einziges NOT-Gatter gibt.

**Fall  $n>1$ :** Tiefe:

$$\begin{aligned}
 \text{depth}(D_n) &= \text{depth}(D_{n-1}) + 1 \\
 &= \text{depth}(D_{n-2}) + 1 + 1 \\
 &= \dots \\
 &= \text{depth}(D_{n-k}) + k * 1 \\
 &= \text{depth}(D_1) + (n-1) * 1 \quad (n-k=1 \Leftrightarrow k=n-1) \\
 &= 1 + n - 1 \\
 &= n
 \end{aligned}$$

**Beweis:** per Induktion über  $n$  (Anzahl Bits)

*Induktionsanfang:*  $n=1$

$$n = 1 = \text{depth}(D_1) \checkmark$$

*Induktionsvoraussetzung:*

Gelte für ein bel., festes  $n \in \mathbb{N}$  die Aussage  $\text{depth}(D_n) = n$ .

*Induktionsschritt:*  $n \rightarrow n+1$

$$\text{depth}(D_{n+1}) = \text{depth}(D_n) + 1$$

$$= n + 1 \checkmark \quad (I.V.)$$



**Kosten:**

$$\begin{aligned}
 C(D_n) &= C(D_{n-1}) + 1 + 2^n * 1 \\
 &= C(D_{n-2}) + 1 + 2^{n-1} + 1 + 2^n \\
 &= \dots \\
 &= C(D_{n-k}) + (\sum_{i=n-(k-1)}^n 2^i) + k \\
 &= C(D_1) + (\sum_{i=n-(n-1-1)}^n 2^i) + n - 1 \quad (n - k = 1 \Leftrightarrow k = n - 1) \\
 &= 1 + (\sum_{i=0}^n 2^i) - 2^1 - 2^0 + n - 1 \\
 &= 2^{n+1} - 1 - 2 - 1 + n \\
 &= 2^{n+1} + n - 4
 \end{aligned}$$

**Beweis:** per Induktion über n (Anzahl Bits)

**Induktionsanfang:**  $n=1$

$$2^{1+1} + 1 - 4 = 5 - 4 = 1 = C(D_1) \checkmark$$

**Induktionsvoraussetzung:**

Gelte für ein bel., festes  $n \in \mathbb{N}$  die Aussage  $C(D_n) = 2^{n+1} + n - 4$ .

**Induktionsschritt:**  $n \rightarrow n + 1$

$$\begin{aligned}
 C(D_{n+1}) &= C(D_n) + 1 + 2^{n+1} \\
 &= 2^{n+1} + n - 4 + 1 + 2^{n+1} \quad (I.V.) \\
 &= 2^{(n+1)+1} + (n + 1) - 4 \checkmark
 \end{aligned}$$

- (b) Teile wie beim CSA die Bits in zwei Hälften und arbeite auf diesen rekursiv. Dabei sei  $k = \lceil n/2 \rceil$ . Siehe Abbildung 2<sup>1</sup>. Ein Korrektheitsbeweis findet sich im frei zugänglichen Sysbook der Vorlesung des SS13. (<http://www-wjp.cs.uni-saarland.de/lehre/vorlesung/info2/ss13/material/sysbook.pdf>)

 


Abbildung 1: Rekursiver n-Bit Decoder

**Kosten:**

$$C(D_n) = 2 * C(D_{n/2}) + 2^n$$

**Tiefe:**

$$depth(D_n) = 1 + depth(D_{n/2})$$

### Aufgabe 7.3: Befehlssatzarchitektur - MIPS

- Anhand der ersten 6 Bit des Befehls (der Opcode) erkennen wir, dass es sich um eine `ori` Instruktion (Seite 325 im MIPS32 Manual) handelt. Der Befehl wird wie folgt dekodiert:

$$\underbrace{001101}_{opcode} \underbrace{00101}_{rs} \underbrace{00100}_{rt} \underbrace{0000000001100100}_{imm}$$

<sup>1</sup>Entnommen aus W. J. Paul: Sysbook, SS 2013

Bei diesem Befehl ist das *rs* Register (hier R5) das Operandenregister und das *rt* Register (hier R4) das Zielregister. Die Immediate-Konstante repräsentiert  $100_{10}$ .

Damit ist die gesuchte Instruktion `ori R4, R5, 100`.

- Wir kodieren `add R1, R2, R3` als:

$$\underbrace{000000}_{opcode} \underbrace{00010}_{rs=2} \underbrace{00011}_{rt=3} \underbrace{00001}_{rd=1} \underbrace{00000}_{funct} \underbrace{100000}_{funct}$$

und `ori R25, R12, 3637` als:

$$\underbrace{001101}_{opcode} \underbrace{01100}_{rs=12} \underbrace{11001}_{rt=25} \underbrace{0000111000110101}_{imm=3637}$$

- Das Programm schreibt mit den ersten beiden Instruktionen den Wert  $0x01020304$  in R2. Dieses Wort wird dann an Stelle 4 ( $= 4 + R0$ ) gespeichert. Die letzte Instruktion lädt das Byte, das an Stelle 4 im Speicher steht in R3. Welchen Wert dieses Byte hat, hängt von der Endianness des Systems ab:
  - im Falle einer Big Endian Architektur (wie in der Vorlesung festgelegt)  $0x01$ ,
  - für eine Little Endian Architektur  $0x04$ .

## System Architecture SS 2021

### Solution Sketch 7

#### Problem 7.1: Verilog: Tri-Port RAM

```
module TriPortRAM(  
    input clock ,  
    input [4:0] Aad, Bad, Xad,  
    output [31:0] Aout, Bout,  
    input [31:0] Xin,  
    input we  
);  
  
reg [31:0] r [31:0];  
  
assign Aout = r[Aad];  
assign Bout = r[Bad];  
  
always @(posedge clock) begin  
    if (we) begin  
        r[Xad] <= Xin;  
    end  
end  
  
endmodule  
  
module TestBench();  
  
reg [31:0] x;  
reg [4:0] addr;  
wire [31:0] out;  
reg clk, we;  
  
TriPortRAM ram(  
    .clock(clk),  
    .Aad(addr),  
    .Xad(addr),  
    .Aout(out),  
    .Xin(x),  
    .we(we)  
);  
  
initial begin  
    $dumpfile("out.vcd");  
    $dumpvars();  
end
```

```

    clk <= 0;
    we <= 1;
    addr <= 0;
    x <= 0;
    #1;
    clk <= 1;
    // We write 0 to register 0
    #1;
    x <= 42;
    // However, the value 42 is not written (yet)
    #1;
    clk <= 0;
    addr <= 1;
    #1;
    clk <= 1;
    // We write 42 to register 1
    #1;
    clk <= 0;
    we <= 0;
    addr <= 0;
    // We read the 0
    #1;
    addr <= 1;
    // We read the 42, even though the clock remains at 0
    #1;
    $finish ();
end
endmodule

```

## Problem 7.2: Decoder

- (a) **Base case n=1:**  $C(D_1) = \text{depth}(D_1) = 1$ , because there is only one NOT gate.

**Case n>1: Depth:**

$$\begin{aligned}
 \text{depth}(D_n) &= \text{depth}(D_{n-1}) + 1 \\
 &= \text{depth}(D_{n-2}) + 1 + 1 \\
 &= \dots \\
 &= \text{depth}(D_{n-k}) + k * 1 \\
 &= \text{depth}(D_1) + (n-1) * 1 \quad (n-k=1 \Leftrightarrow k=n-1) \\
 &= 1 + n - 1 \\
 &= n
 \end{aligned}$$

**Proof:** by induction on n (number of bits)

*Base case:* n=1

$$n = 1 = \text{depth}(D_1) \checkmark$$

*Induction hypothesis (IH):*

The claim  $\text{depth}(D_n) = n$  holds for an arbitrary but fixed  $n \in \mathbb{N}$ .

*Induction step:*  $n \rightarrow n+1$

$$\text{depth}(D_{n+1}) = \text{depth}(D_n) + 1$$

$$= n + 1 \checkmark \quad (IH)$$

■

*Cost:*

$$\begin{aligned}
 C(D_n) &= C(D_{n-1}) + 1 + 2^n * 1 \\
 &= C(D_{n-2}) + 1 + 2^{n-1} + 1 + 2^n \\
 &= \dots \\
 &= C(D_{n-k}) + (\sum_{i=n-(k-1)}^n 2^i) + k \\
 &= C(D_1) + (\sum_{i=n-(n-1-1)}^n 2^i) + n - 1 \quad (n - k = 1 \Leftrightarrow k = n - 1) \\
 &= 1 + (\sum_{i=0}^n 2^i) - 2^1 - 2^0 + n - 1 \\
 &= 2^{n+1} - 1 - 2 - 1 + n \\
 &= 2^{n+1} + n - 4
 \end{aligned}$$

**Proof:** by induction on n (number of bits)

*Base case:* n=1

$$2^{1+1} + 1 - 4 = 5 - 4 = 1 = C(D_1) \checkmark$$

*Induction hypothesis (IH):*

The claim  $C(D_n) = 2^{n+1} + n - 4$  holds for an arbitrary but fixed  $n \in \mathbb{N}$ .

*Induction step:*  $n \rightarrow n + 1$

$$\begin{aligned}
 C(D_{n+1}) &= C(D_n) + 1 + 2^{n+1} \\
 &= 2^{n+1} + n - 4 + 1 + 2^{n+1} \quad (IH) \\
 &= 2^{(n+1)+1} + (n + 1) - 4 \checkmark
 \end{aligned}$$

- (b) As with the CSA, partition the bits into two halves and work on them recursively. Let  $k = \lceil n/2 \rceil$ . See Figure 2<sup>2</sup>. A proof of correctness can be found in the freely available Sysbook of the SS13 course. <http://www-wjp.cs.uni-saarland.de/lehre/vorlesung/info2/ss13/material/sysbook.pdf>.

 


Figure 2: Recursive n-bit decoder

*Cost:*

$$C(D_n) = 2 * C(D_{n/2}) + 2^n$$

*Depth:*

$$depth(D_n) = 1 + depth(D_{n/2})$$

### Problem 7.3: Instruction Set Architecture - MIPS

- From the first 6 bits of the instruction (the opcode), we can see that it is an `ori` instruction (page 325 in the MIPS32 manual). The instruction is decoded as follows:

$$\underbrace{001101}_{opcode} \underbrace{00101}_{rs} \underbrace{00100}_{rt} \underbrace{0000000001100100}_{imm}$$

<sup>2</sup>Taken from W. J. Paul: Sysbook, SS 2013

In this instruction, the *rs* register (here R5) is the operand register, and the *rt* register (here R4) is the destination register. The immediate constant represents  $100_{10}$ .

Thus, the decoded instruction is `ori R4, R5, 100`.

- We encode `add R1, R2, R3` as:

$$\underbrace{000000}_{opcode} \underbrace{00010}_{rs=2} \underbrace{00011}_{rt=3} \underbrace{00001}_{rd=1} \underbrace{00000100000}_{funct}$$

and `ori R25, R12, 3637` as:

$$\underbrace{001101}_{opcode} \underbrace{01100}_{rs=12} \underbrace{11001}_{rt=25} \underbrace{0000111000110101}_{imm=3637}$$

- With the first two instructions, the program writes the value  $0 \times 01020304$  to R2. This word is then stored at location 4 ( $= 4 + R0$ ). The last instruction loads the byte that is at location 4 in memory into R3. The value of this byte depends on the endianness of the system:
  - in the case of a Big Endian architecture (as specified in the lecture):  $0 \times 01$ ,
  - for a Little Endian architecture:  $0 \times 04$ .